



نام و نام خانوادگی: .....  
بسمه تعالی  
نام استاد: اکبر حیدری تبار  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
تاریخ امتحان: ۹۹/۱۲/۲۴  
شماره دانشجویی: .....  
دانشگاه فنی و حرفه ای  
آموزشکده فنی پسران آمل  
مدت پاسخگویی:  
سوالات امتحانی پایان ترم - نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۰۰  
رشته تحصیلی: برق الکترونیک نام درس: گارگاه الکترونیک وسایل مورد نیاز: ..... شماره صدلی: -----

۱- مدار تقویت کننده امپتر مشترک را رسم کرده و بهره و مقاومت ورودی و خروجی را بدست آورید؟

۲- تاثیر حرارت بر بایاسینگ سرخود را بنویسید؟

۳- مدار یکسوساز تمام موج با ترانس سروسط را رسم و مورد بررسی قرار دهید؟

۴- مدار برش دو طرفه با دیود زنر را رسم و تجزیه و تحلیل کنید؟

۵- انواع دیود ها را به طور کامل شرح دهید؟

موفق و موید باشید به امید سربلندی ایران عزیز ما

نام و نام خانوادگی: ..... بسمه تعالی  
نام استاد: اکبر حیدری تبار  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
تاریخ امتحان: ۹۹/۱۲/۲۴  
دانشگاه فنی و حرفه ای  
شماره دانشجویی: .....  
آموزشکده فنی پسران آمل  
مدت پاسخگویی:  
سوالات امتحانی پایان ترم - نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۰۰  
رشته تحصیلی: برق الکترونیک نام درس: گارگاه الکترونیک وسایل مورد نیاز: ..... شماره صدلی: -----