

الکترونیک صنعتی

مدار یکسوساز نیم موج سه فازه را با رسم شکل موج خروجی به طور کامل مورد بررسی قرار دهید؟ و مقدار dc و موثر شکل زیر را بدست آورید؟ ۴نمره

مدار یکسوساز نیم موج یک فازه کنترل شونده را با رسم شکل موج خروجی به طور کامل مورد بررسی قرار دهید؟ مقدار dc و PIV شکل زیر را بدست آورید؟ ۴نمره

دیود چهار لایه را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید؟ ۲نمره

مدار دایمر را با رسم شکل شرح دهید؟ ۳نمره

نام مدار زیر چیست و شکل موج های نقاط مختلف را رسم کنید؟ آیا می توان از این مدار برای تریگر استفاده کرد؟ ۳نمره

