

بِسْمِ تَعَالَى

نام مدرس:

نام و نام خانوادگی:

نام درس: طراحی مدار چاپی

۱- مدار تقویت کننده امیتر مشترک را در نرم افزار مربوطه طراحی و شبیه سازی کرده و برام ایمیل کنید؟

همیشه موفق باشید.