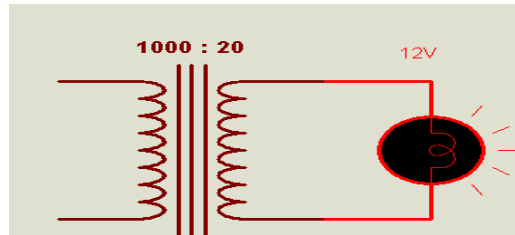


تاسیسات الکتریکی

- ۱- دسته بندی اجسام را شرح دهید؟ ۳نمره
- ۲- از چه ولتاژ و جریانی برای انسان خطرناکند؟ ۲نمره
- ۳- مدار سری را با رسم شکل شرح دهید؟ (توضیح کامل داده شود) ۳نمره
- ۴- عوامل و استانداردهای مهم در برق و تاسیسات سیم کشی را بیان کنید؟ (۶ مورد) ۳نمره
- ۵- در موقع برق گرفتگی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ ۲نمره
- ۷- لامپ ۱۰۰ وات که با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می کند حداکثر با چه جریانی کار می کند؟ ۲نمره
- ۸- مبدل خروجی چیست و چهار مورد را نام ببرید؟ ۳نمره
- ۹- ولتاژ ورودی ترانس زیر چند ولت است و نوع ترانس را مشخص کنید؟ ۲نمره



همیشه موفق باشید.

به امید موفقیت تمامی مردم ایران زمین